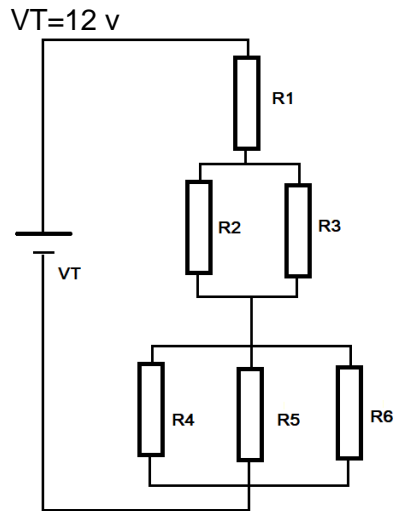


PRACTICA 1

Con el circuito de la figura realiza los distintos apartados



	R (Ω)	V (v)	I (mA)	W (mW)
R1	Fecha de nacimiento $R1=(\text{Día}*\text{mes}*\text{año})$			
R2	$2*R1$			
R3	$3*R1$			
R4	$4*R1$			
R5	$5*R1$			
R6	$6*R1$			

- Calcular las resistencias
- Rellenar el cuadro con datos teóricos
- Elije y justifica las resistencias reales
- Mide las resistencias reales
- Simula el circuito teórico
- Simula el circuito real
- Monta el circuito y comprueba datos